Final Project. 디지털 시계 만들기

2018 Fall Logic Design LAB

Department of Computer Science and Engineering


Seoul National University

- 1. Pulse Generator
- 2. 디지털 시계 기본 구현 사항 설명
- 3. 추가 구현을 위한 힌트
- 4. Programmable Watch 추가 구현 설명

Pulse Generator

- 높은 주파수의 clock에 synchronous한 FSM 설계
 - 푸시 버튼 입력이 **여러 번** 반영되는 문제가 발생

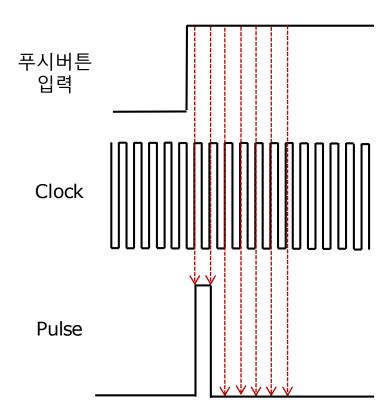
- Pulse Generator
 - 긴 시간 동안의 푸시 버튼 입력을한 cycle 동안의 입력으로 변환




Logic Design 2018 FALL 3 Finalproject: Digital Watch

Pulse Generator FSM

■ 다음과 같은 FSM의 설계로 문제를 해결

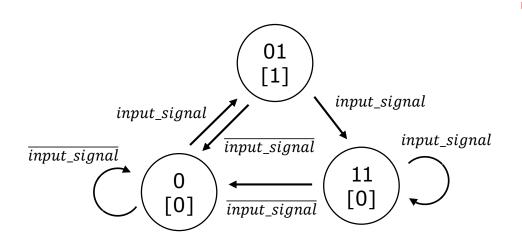

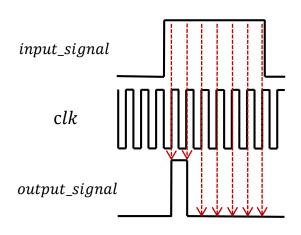


```
module PulseGenerator (
  input clk,
  input input_signal,
  input reset,
  output output_signal
  parameter s 0 = 2'd0;
  parameter s 11 = 2'd1;
  parameter s 01 = 2'd2;
  reg[1:0] state; reg[1:0] next_state;
  assign output signal = (state == s 01) ? 1'b1 : 1'b0;
  always @(*) begin
    case (state)
      s 0:
        next state = (input signal == 1'b1) ? s 01 : s 0;
      s 11:
        next state = (input signal == 1'b1) ? s 11 : s 0;
      s 01:
        next state = (input_signal == 1'b1) ? s 11 : s 0;
      default:
        next state = s 0;
    endcase
  end
  always @(posedge clk) begin
    state <= (reset == 1'b1) ? s_0 : next_state;</pre>
  end
endmodule
```

실습 – 4-bit binary up counter 구현

- 목표
 - 4-bit binary up counter를 50MHz clock에서 동작하도록 구현
- 실험 내용
 - ClockModulator, Debouncer, PulseGenerator 구현
 - 구현한 모듈들을 이용해 4-bit binary up counter 구현
 - SNU Logic Design 보드에 올려 동작 검증
- 제출 사항: 없음

실습 – 4-bit binary up counter 구조

푸시 버튼을 한 번 누를 때 마다 카운터가 1 씩 증가하도록 구현

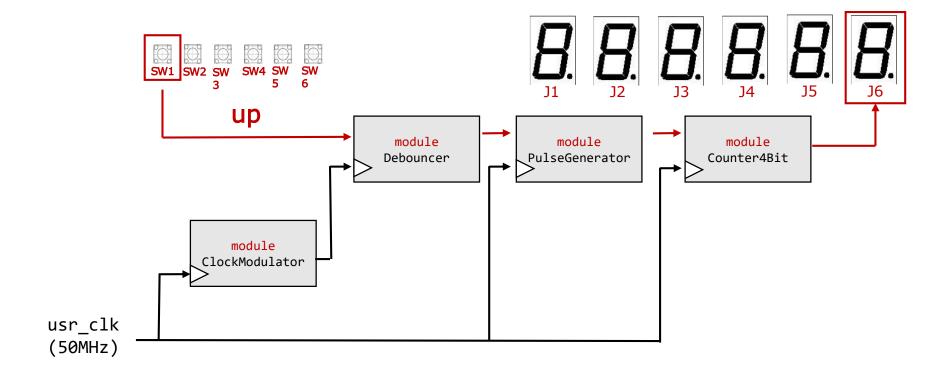

기말프로젝트: 디지털 시계 디자인

디지털 시계 디자인


- 목표
 - 이론 시간과 실습 시간에 학습한 내용을 활용해 디지털 시계를 구현
- 기본 구현
 - **시계** 기능
 - 현재 시간을 정확히 1초 마다 증가시킨다.
 - 임의의 시간과 분으로 시간을 설정한다.
 - **알람** 기능
 - 알람시간 (시/분 단위)을 설정한다.
 - 알람으로 설정해놓은 시간이 되면 시계 기능에서 이를 표시한다.
 - **스톱워치** 기능
 - 1/100초 단위까지 측정하는 스톱워치를 구현한다.

디지털 시계 디자인: 추가 구현

- 자유롭게 기본 구현 사항에 더해 구현 가능한 부분을 확장하여 구현
- 예시
 - Programmable Watch
 - 다른 보드에 미리 Program된 일련의 Instruction을 읽고 이를 입력값으로 동작
 - 디스플레이 관련 추가 구현
 - 디스플레이 밝기 조절
 - 스톱워치 lap 저장 기능
 - 진행 중인 스톱워치를 중단하지 않고 2개 이상의 lap을 저장
 - 그 외의 다양한 구현 가능
- 추가 구현 시 새로 구현된 기능이 기능적으로 새로운 구현이 아니거나 난이도
 가 낮은 경우 추가 구현으로 인정하지 않음 (예. 시간의 16진수 표시)

입출력 개요

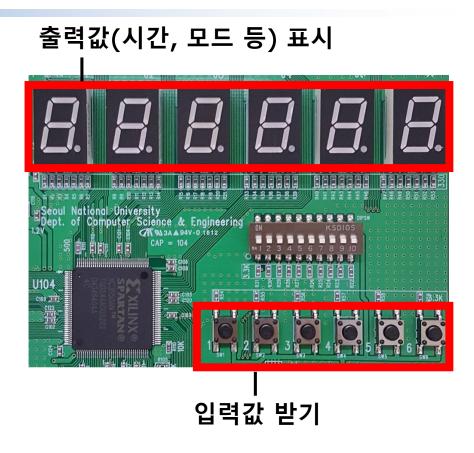- 7-segment LED (J1, 2, 3, 4, 5, 6)
 - 기본적으로 시간을 10진수로 표시
 - 추가 구현 시 모드 표현 등에 사용 가능
- 푸시 스위치 (SW1~6)
 - 6개의 스위치 중 5개는 지정된 기능 수행
 - SW1(MODE): 모드 변경 버튼
 - SW2(SET): 설정 혹은 확인 버튼
 - SW3(OP1): 모드에 따른 기능1 수행
 - SW4(OP2): 모드에 따른 기능2 수행
 - SW6(RESET): 디지털 시계의 RESET
 - SW5: 지정된 기능이 없어 추가 구현 시 자유롭게 사용 가능
- 6개의 색상 LED(D1 ~ D6), DIP 스위치를 자유롭게 구현에 사용



기본 구현: 디지털 시계의 초기 상태

RESET

- 입력
- 어떤 상태에 있더라도 SW6(RESET)을 누르게 되면 초기 상태로 돌아온다.
- 디지털 시계의 초기 상태
 - 모드: 시계 모드
 - RESET이 눌려져 있는 동안: 00시 00분 00초 유지
 - 설정한 알람 시간 등 모든 설정 값 초기화
- 디지털 시계 동작 시 무조건 초기조건으로 RESET을 누르고 시작

기본 구현: 시간 표시법 (1)

- 시계 기능과 알람 기능
 - 각각 현재의 시간과 알람 시간을 **24시간 표현법**과 **12시간 표현법**으로 표시
 - Leading zero 표현
- 24시간 표현법
 - 시, 분, 초 순서대로 2자리씩 출력



자정의 경우 옆과 같이 표현(00시 00분 00초)



기본 구현: 시간 표시법 (2)

- 12시간 표현법
 - AM/PM, 시, 분 순서대로 출력하고 <u>초 단위는 생략</u>



- 정오는 PM 12시 00분, 자정은 AM 12시 00분으로 표현





기본 구현: 시계 기능

- 시계 표현 방법
 - 시간 표현은 12시간/24시간 표시법으로 표현

- MODE: 현재의 시계가 진행되는 상태에서 **알람 설정 모드**로 진입
- SET: 시계의 <u>시간 설정</u>으로 진입
- DISPLAY: 12/24시간 표시법 간의 변환
- AOFF: 알람이 울리고 있는 경우 알람을 끔
 - 울리지 않은 경우에는 아무 동작 없음
- RESET: 디지털 시계의 초기 상태로 돌아감

기본 구현: 시계 시간 설정 기능 (1)

- 시계 시간 설정 표현 방법
 - 시간 표현은 시간 설정으로 진입하기 전 시계의 표시 설정에 따라 표시
 - 24시간 표현법에서 진입할 경우 24시간 표현법으로 표시
 - 12시간 표현법에서 진입할 경우 12시간 표현법으로 표시

MODE SET UP DOWN RESET 입력 이 이 이

- MODE: 현재의 시계가 진행되는 상태에서 알람 설정 모드로 진입
- SET: 현재 설정 중인 항목을 저장 후, 다음 설정으로 이동
- UP: 현재 설정 중인 항목의 값을 올림 (예. 1시 → 2시)
- DOWN: 현재 설정 중인 항목의 값을 내림 (예. 2시 → 1시)
- RESET: 디지털 시계의 초기 상태로 돌아감

기본 구현: 시계 시간 설정 기능 (2)

- 동작: 12시간 표현법
 - 12시간 표현법: AM/PM 시 분 순서대로 설정
- MODE SET UP DOWN RESET

- 현재 설정 중인 항목은 점멸
 - UP/DOWN을 누르면 점멸하고 있는 부분만 변경
 - 분 항목까지 설정하고 SET을 누르면 시계로 돌아옴
 - 설정한 시간의 00초부터 정확하게 시작





시계 모드로 복귀

기본 구현: 시계 시간 설정 기능 (3)

- 동작: 12시간 표현법
 - 24시간 표현법: 시 분 순서대로 설정 (초는 00으로 고정)
 - 현재 설정 중인 항목은 점멸
 - UP/DOWN을 누르면 점멸하고 있는 부분만 변경됨
 - 분 항목까지 설정하고 SET을 누르면 시계로 돌아옴
 - 설정한 시간의 00초부터 정확하게 시작




Logic Design 2018 FALL 17 Finalproject: Digital Watch

기본 구현: 알람 기능 (1)

- 시계 표현 방법
 - 시간 표현은 앞서 설명한 12시간/24시간 표현법으로 표현
 - 시간표현 방식의 경우 직전의 시계 기능과 동일할 필요 없음
- 입력 MODE SET DISPLAY CLEAR RESET
 - MODE: 현재의 알람 기능이 지속되는 상태에서 **스톱워치 모드**로 진입
 - SET: **알람 시간 설정**으로 진입
 - 알람 시간 설정 방식은 시계 시간 설정과 동일
 - DISPLAY: 12/24시간 표시법 간의 변환
 - CLEAR: 현재 설정되어 있는 알람을 취소
 - RESET: 디지털 시계의 초기 상태로 돌아감

기본 구현: 알람 기능 (2)

■ 알람 시간 표현 방법 (12시간 표현법 가정)

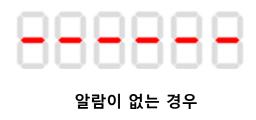




- 알람 표시 방법
 - 설정된 알람과 시계의 현재 시간이 일치할 경우 알람이 울림
 - 시계 모드에서 AOFF를 눌러야만 알람이 정지함
 - 시간이 지나도 AOFF가 눌리지 않으면 계속 알람이 울림
 - 알람이 울리는 것은 시계 모드에서 모든 글자가 점멸하는 방식으로 기본 구현



기본 구현: 스톱워치 기능

- 스톱워치 표현 방법

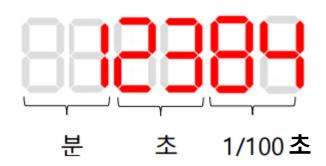

- 앞의 두 자리는 분, 중간 두 자리는 초, 나머지 두 자리는 1/100초 단위
- 분/초 단위는 Leading Zero 제거, 1/100초 단위는 Leading Zero 미 제거

기본 구현: 스톱워치 기능

■ 입력

MODE SET CLEAR

RESET

- MODE: 현재의 스톱워치가 진행되는 상태에서 **시계 모드로** 진입
- SET: 스톱워치를 시작하거나 일시 정지
- CLEAR: 스톱워치가 정지한 상태에서 시간을 00분 00.00초로 초기화
- RESET: 디지털 시계의 초기 상태로 돌아감

- 동작
 - 59분 59.99초에 다다른 경우 더 이상 진행하지 않고 멈춤
 - 59분 59.99초에서 멈춘 경우 SET을 눌러도 스톱워치가 진행하지 않음


기본 구현

- 기본 구현 시 참고사항
 - 자세한 구현 세부는 ETL에 같이 공지된 스펙 문서를 참조
 - 불충분하다고 생각하는 혹은 추가하고 싶은 스펙이 있다면스스로 스펙을 정하고 이를 구현
 - 스스로 정한 스펙이 있다면 이를 보고서에 작성하여 제출
- 권장사항
 - 과제의 복잡도가 높으므로 **모듈화** 하여 구현을 시작할 것
 - 각 모듈 마다 **시뮬레이션**을 통해 동작을 확인할 것


추가 구현 힌트: 밝기 조절 (1)

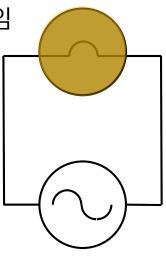- 교류 전구
 - 60 Hz 220V에 연결하면 1 주기(1/60초)에 2번씩 반짝임
 - 사람의 눈에는 점멸을 반복하는 것처럼 보이지 않는다





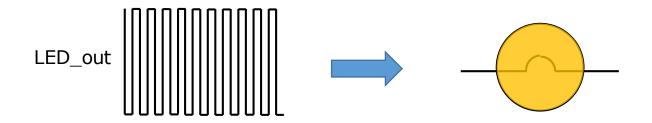
- 기본 아이디어
 - LED를 빠르게 깜빡이도록 하면 계속 켜져 있는 것처럼 보임



Logic Design 2018 FALL23 Finalproject: Digital Watch

추가 구현 힌트: 밝기 조절 (2)

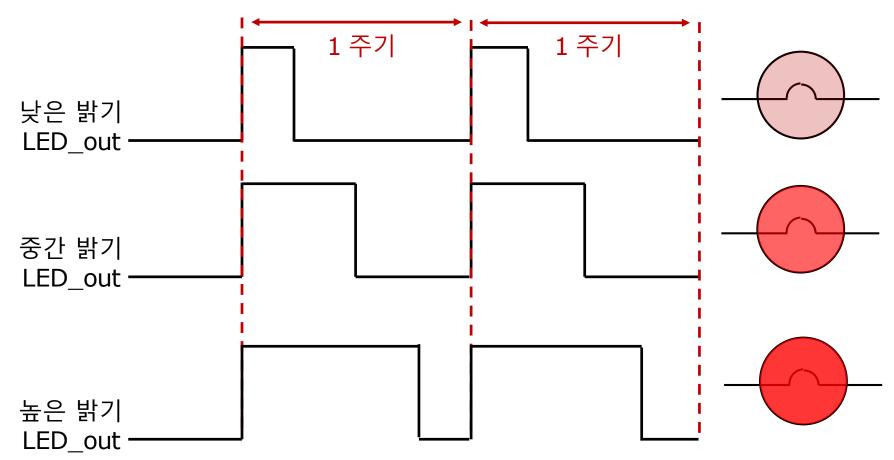- 밝기를 조절하는 방법
 - 충분히 빠른 주파수의 신호에서 켜져 있는 부분의 비율을 높이면 밝아짐




Logic Design 2018 FALL 24 Finalproject: Digital Watch


추가 구현: Programmable Watch

■ 입력 값을 Push button이 아닌, 레지스터에 미리 저장한(programming된)값 에서 받아 차례로 수행하는 시계


기본 구현

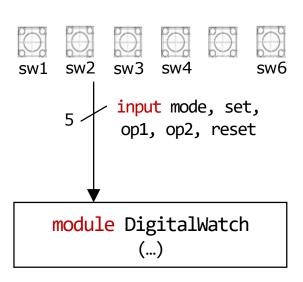

Programmable Watch 구현

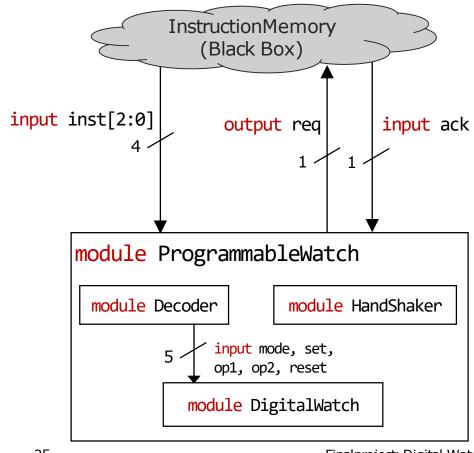


Programmable Watch: 시나리오

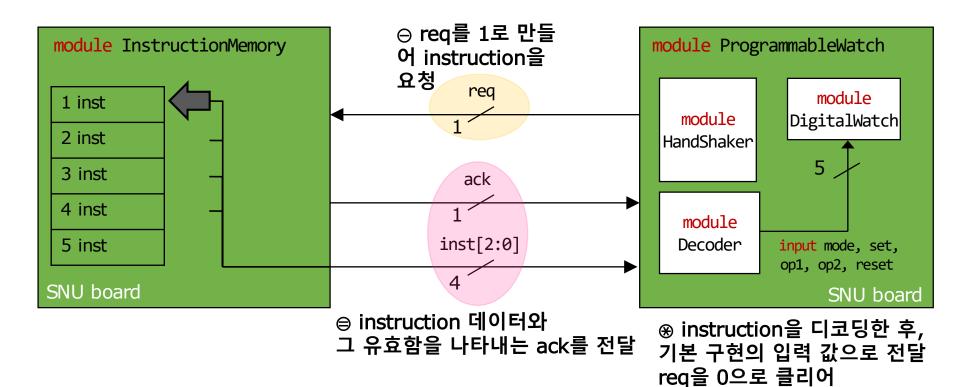

- 외부 보드(InstructionMemory)와 통신하여 Instruction 데이터를 받아오고,
 이를 디코딩하여 DigitalWatch의 입력 값으로 전달한다.
 - req, ack: 4-cycle handshaking에 사용되는 와이어
 - inst[2:0] : Instruction 데이터를 전달받는 와이어

Logic Design 2018 FALL 26 Finalproject: Digital Watch


Programmable Watch: 4-Cycle Handshaking

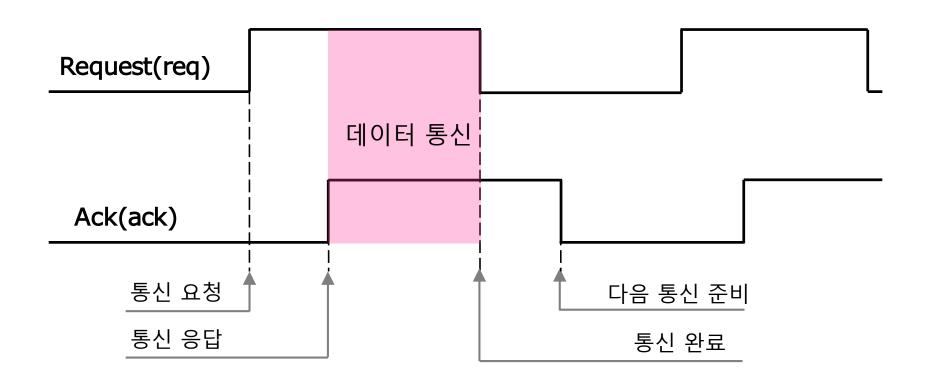

- Asynchronous한, 두 모듈이 올바른 데이터 통신을 위해 사용하는 프로토콜
- 데이터 통신을 위해서, 총 4번의 Transition이 발생함 (Request: 2번, Ack: 2번)

Logic Design 2018 FALL27 Finalproject: Digital Watch

Programmable Watch: Handshaking 순서도

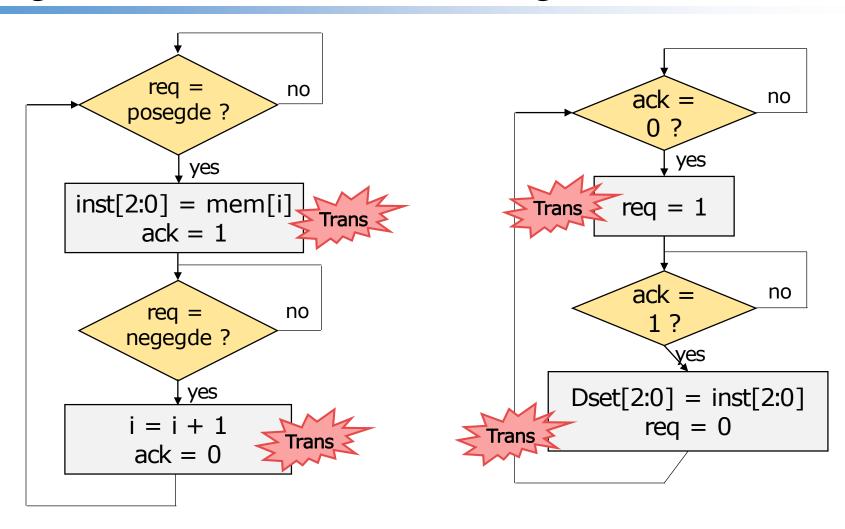


InstructionMemroy

ProgrammableWatch

Programmable Watch: 모듈 (1)

InstructionMemory

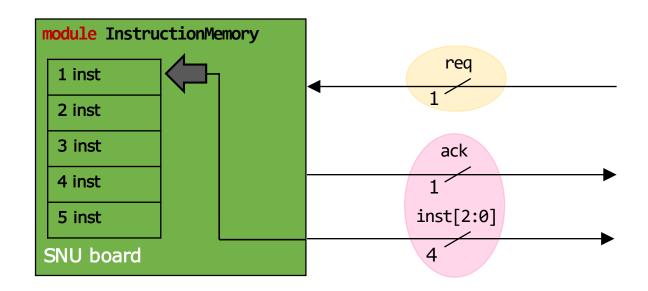
- 일련의 Instruction을 레지스터에 저장하고 있는 모듈
- req가 Posedge일 때, 데이터를 inst[2: 0]로 넘겨주고, ack를 1로 set함
- req가 Negedge일 때, ack를 0으로 Clear하여 다음 통신을 기다림
- Black box 모듈로 구현할 필요 없음 (조교가 외부 보드에 미리 구현한 모듈)



Programmable Watch: 모듈 (2)

HandShaker

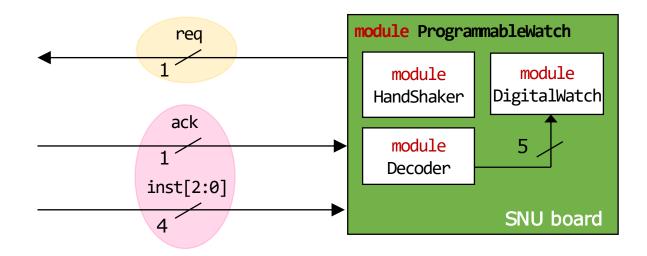- req와 ack 와이어를 통해, 4-Cycle handshaking 통신을 진행하는 모듈
- ack가 Clear일 때, req를 1로 Set하여 데이터를 요청함
- inst[2:0]을 통해 데이터를 전달 받고, req을 0으로 Clear함



Programmable Watch: 모듈 (3)

Decoder

- inst[2: 0]을 통해, 읽어 들인 Instruction 데이터를 디코딩하여 DigitalWatch의 입력 값으로 바꾸는 모듈
- 총 7종류의 Instruction이 Binary encode로 전달됨
- 아래의 Binary encode는 인터페이스이며, 수정이 불가능하고 꼭 준수해야함


```
= 3'b000
                                      // Watch에 값을 입력하지 않음
parameter inst delay
                                      // Watch의 reset을 수행
                      = 3'b001
parameter inst reset
                      = 3'b011
                                      // Watch의 mode change를 수행
parameter inst_mode
                                      // Watch의 set을 수행
parameter inst set
                      = 3'b100
                                      // Watch의 op1을 수행
                      = 3'b101
parameter inst op1
                                      // Watch의 op2을 수행
parameter inst op2
                       = 3'b110
                                      // Handshaker가 통신을 멈축
                       = 3'b111
parameter inst stop
```

Programmable Watch: 보드 연결 방법

- 두 Board 사이의 통신
 - req, ack를 이용하여 4-Cycle handshaking 통신함
 - 요청한 Instruction 데이터를 inst[2: 0]을 통해 전달받음
 - UCF 파일에서 통신에 사용될 변수들을 I/O 포트와 매핑

```
NET "inst[0]" LOC = P110;
NET "inst[1]" LOC = P111;
NET "inst[2]" LOC = P112;
NET "ack" LOC = P113;
NET "req" LOC = P114;
```

(UCF 파일에서 I/O포트와의 매 핑)

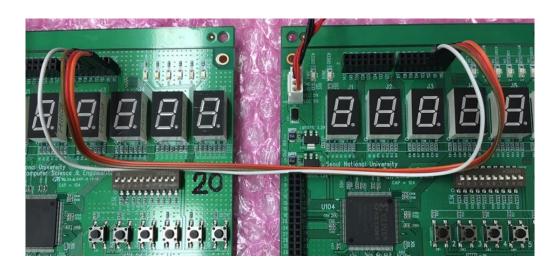

(케이블을 통해 두 보드를 연결한 모습)

추가 구현 힌트: Programmable Watch

■ 주의사항

- Programmable Watch에서는 사용자 입력을 처리하는 모듈을 제거 해야함
- 이처럼 기본구현에서 사용되는 모듈을 제거해야함으로, "별도의 프로젝트"에서 Programmable Watch을 구현 해야함
- 통신 프로토콜(4-Cycle handshaking)과 Binary encode를 꼭 준수할 것
- 동작 검증은 InstructionMemory 모듈이 있는 조교의 보드와 연결하여 진행



평가: 배점

■ 기본 구현

기능	기능	배점
시계 기능	1초 단위의 시/분/초 시계 기능	70 점
알람 기능	시계의 시간에 따라 알람을 설정/울리는 기능	70 점
스톱워치 기능	1/100초 단위의 스톱워치 기능	60 점
총 점		200 점

- 추가 구현 (최대 추가 점수: 50점)
 - Programmable Watch 구현 시, 50점 모두 부여
 - 이외의 추가 구현은 난이도와 구현 개수에 따라 30점 내에서 차등 부여
 - 추가 구현으로 얻은 점수는 **가산 점**으로 총점 200점에 더하는 방식으로 평가됨

구현의 예시

- 기본 구현과 추가 구현의 동작 영상
 - https://www.youtube.com/watch?v=JTQANSKILgY(기본 구현)

https://www.youtube.com/watch?v=UuR7pJNGfDk

(추가 구현: Programmable Watch)

보고서 제출 및 평가 방법

- 제출 기한: 12월 18일 오후 6시 30분 전까지 ETL에 업로드
- 프로젝트 폴더와 보고서를 압축하여 제출
 - 보고서
 - 구현 사항, 모듈 설명, 추가 구현 설명/스펙 포함 (4장 내외)
 예) 모듈 연결, state minimization 등 설계 사항
 - 프로젝트 폴더
 - Cleanup Project Files 하여 제출
- 동작 검사 기한
 - **12월 18일 화요일** 오후 6시 30분
 - 장소: 하드웨어 실습실
 - 제출 기한 내에 수시로 검사 가능 (단, 조교와 약속을 잡을 것)
 - 성적 기한 사정 상 Bonus Day 사용 불가
 - Copy 적발 시 F

Help Desk

- Q & A Session
 - 시간: 12월 13일 목요일 오후 6시 30분 ~ 8시
 - 장소: 하드웨어 실습실
 - Q & A Session 중 출석 확인 없음 (12월 5일은 출석 확인)
- Visiting Q & A Session
 - 조교 e-mail (tas0218@davinci.snu.ac.kr)로 약속을 잡은 뒤연구실에 직접 방문하여 조교에게 도움 요청
 (사전 연락 없이 방문 시 조교가 없을 수도 있음)
 - 장소: 302동 315-2호 임베디드 시스템 연구실 (하드웨어 실습실 맞은 편)